

## 分布定数線路の周波数特性

愛媛大学工学部  
8531037m  
祖父江匠真

### 1 はじめに

分布定数線路の周波数特性を調べた。

### 2 分布定数線路の周波数特性

図 1 の同軸ケーブルの仕様表より, 3D-2V ケーブルの減衰特性の折れ線グラフを図 2 に示す。

・ 同軸ケーブルの仕様 (参考: 藤倉電線資料)

引用 URL

- [http://www.oriixrentec.co.jp/tmsite/knownow\\_doujiku53.html](http://www.oriixrentec.co.jp/tmsite/knownow_doujiku53.html)
- <http://home3.highway.ne.jp/welcome/tv/cable/syurui.htm>

名称	外径 (mm)	特性インピーダンス ( $\Omega$ )	静電容量 (nF/km)	波長短縮率 (%)	減衰特性 (dB/km)		
					1MHz	10MHz	200MHz
1.5C-2V	2.9	75 $\pm$ 3	67	67	27	82	390
3C-2V	5.6	75 $\pm$ 3	67	67	12	40	195
5C-2V	7.5	75 $\pm$ 3	67	67	7.6	25	125
1.5D-2V	2.9	50 $\pm$ 2	100	67	27	85	420
3D-2V	5.5	50 $\pm$ 2	100	67	13	44	220
5D-2V	7.5	50 $\pm$ 2	100	67	7.3	26	125
8D-2V	11.5	50 $\pm$ 2	100	67	4.8	17	85
RG58/U	5.0	53.5	94	67	13	42	200
RG58A/U	5.0	50	102	67	14	48	230

図 1: 同軸ケーブルの仕様

 


図 2: 減衰特性の折れ線グラフ

伝搬定数 ( $\gamma = \alpha + j\beta$ ) における減衰定数  $\alpha$  については, 図 2 の周波数に対応した値を計算に用いた.

図 3 の回路図について, 周波数特性を調べる.

 


図 3: 回路図

Python で伝達関数の計算, 周波数特性のグラフを出力するプログラムをソースコード 1 に示す.

## ソースコード 1: 周波数特性

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import math
4
5
6 def calculateTheta(cableLength, frequency, alphas):
7     """
8     伝搬定数 と同軸ケーブルの長さ $l$ の積を求める
9
10    Parameters
11    -----
12    cableLength : float
13        同軸ケーブルの長さ
14    frequency : float
15        周波数
16    alphas : float
17        減衰定数 の離散値のリスト
18    """
19    alpha = calculateAlpha(frequency, alphas)
20    # 無損失の場合のみ成り立つ計算の仕方
21    FRACTIONAL_SHORTENING = 0.67 # 波長短縮率(同軸ケーブルは一律
22        で 0.67)
23    SPEED_OF_LIGHT = 3 * 10 ** 8 # 光速
24    beta = 2 * np.pi * frequency / (SPEED_OF_LIGHT *
25        FRACTIONAL_SHORTENING)
26    gamma = alpha + beta * 1j
27    return gamma * cableLength
28
29 def createFMatrixForDcc(Z0, theta):
30     """
31     分布定数回路の $F$ 行列を求める
32
33    Parameters
34    -----
35    Z0 : float
36        同軸ケーブルの入カインピーダンス
37    theta : float
38        伝搬定数 と同軸ケーブルの長さ $l$ の積
39    """
40    return np.array(
41        [
42            [np.cosh(theta), Z0 * np.sinh(theta)],
43            [np.sinh(theta) / Z0, np.cosh(theta)],
44        ]
45    )
46
47 #  $f$  から を求める
48 def calculateAlpha(frequency, alphas):
49     """
50     周波数に対応した減衰定数を取得する
51
52    Parameters
53    -----
```

```

54     frequency : float
55         周波数
56     alphas : float
57         減衰定数 の離散値のリスト
58     """
59     if frequency < 10 == True:
60         coef = (alphas[1] - alphas[0]) / (10 - 1)
61         intercept = alphas[0] - coef * 1
62         return coef * frequency + intercept
63     else:
64         coef = (alphas[2] - alphas[1]) / (200 - 10)
65         intercept = alphas[1] - coef * 10
66         return coef * frequency + intercept
67
68
69 def calculateInputImpedanceByFMatrix(Zr, Z0, cableLength, frequency, alphas):
70     """
71     受電端に抵抗を接続した分布定数回路の入カインピーダンスを求める
72     与えられた周波数から入カインピーダンスを求める
73
74     Parameters
75     -----
76     Zr : float
77         受電端のインピーダンス
78     Z0 : float
79         同軸ケーブルの入カインピーダンス
80     cableLength : float
81         同軸ケーブルのケーブル長
82     frequency : float
83         周波数
84     alphas : float
85         減衰定数 の離散値のリスト
86     """
87     # lを求める
88     theta = calculateTheta(cableLength, frequency, alphas)
89     # 分布定数回路のF行列
90     f_matrix_dcc = createFMatrixForDcc(Z0, theta)
91     # 受電端のZr のF行列
92     f_matrix_Zr = np.array(
93         [
94             [1, 0],
95             [1 / Zr, 1],
96         ]
97     )
98
99     # 受信端にZr を接続した場合のf行列
100     f_matrix = np.dot(f_matrix_dcc, f_matrix_Zr)
101
102     return abs(f_matrix[0, 0] / f_matrix[1, 0])
103
104
105 def createTransferFunction(Zr, Z0, cableLength, frequency, alphas):
106     """
107     受電端に抵抗を接続した分布定数回路の伝達関数を求める
108
109     Parameters
110     -----

```

```

111     Zr : float
112         受電端のインピーダンス
113     Z0 : float
114         同軸ケーブルの入カインピーダンス
115     cableLength : float
116         同軸ケーブルのケーブル長
117     frequency : float
118         周波数
119     alphas : float
120         減衰定数 の離散値のリスト
121     """"
122     theta = calculateTheta(cableLength, frequency, alphas)
123
124     R1 = 0 # 入力側の抵抗は 0で考える
125     R2 = Zr
126
127     f_matrix_dcc = createFMatrixForDcc(Z0, theta)
128     A = f_matrix_dcc[0][0]
129     B = f_matrix_dcc[0][1]
130     C = f_matrix_dcc[1][0]
131     D = f_matrix_dcc[1][1]
132
133     return 1 / (A + B / R2 + R1 * C + (R1 / R2) * D)
134
135
136 # 5C-2V
137 l2 = 5 / 4
138 Z02 = 75 # 同軸ケーブルのインピーダンス
139
140 alpha2_1mhz = 7.6
141 alpha2_10mhz = 25
142 alpha2_200mhz = 125
143 alphas2 = [alpha2_1mhz, alpha2_10mhz, alpha2_200mhz]
144
145 Zr = 50 # 受端のインピーダンス
146
147
148 # 3D-2V
149 l1 = 3 / 2
150 Z01 = 50 # 同軸ケーブルのインピーダンス
151
152 alpha1_1mhz = 13
153 alpha1_10mhz = 44
154 alpha1_200mhz = 220
155 alphas1 = [alpha1_1mhz, alpha1_10mhz, alpha1_200mhz]
156
157 # 単位はMHz (= 1 x 10^6 Hz)
158 frequencies = range(1, 201)
159 # frequencies = range(1, 11)
160
161 transferFunctions1 = []
162 # 周波数ごとに伝達関数を求める
163 for frequency in frequencies:
164     # 5C-2V + Zr の回路の入カインピーダンスを求める
165     inputImpedance2 = calculateInputImpedanceByFMatrix(Zr, Z02, l2, frequency,
166         alphas2)

```

```

167     # 回路全体の伝達関数を求める
168     # transferFunctions2 = createTransferFunction(Zr, Z02, l2, frequency, alphas2)
169     transferFunction1 = createTransferFunction(
170         inputImpedance2, Z01, l1, frequency, alphas1
171     ) #  $5C-2V + Z_r$  の回路の入力インピーダンスを受電端側の抵抗  $Z_r$  とする
172
173     transferFunctions1.append(transferFunction1)
174
175     # 周波数特性
176     fig, ax = plt.subplots()
177     ax.plot(frequencies, list(map(abs, transferFunctions1)), label="Gain")
178     ax.set_xlabel("frequency [MHz]")
179     ax.set_ylabel("Gain [dB]")
180     plt.show()

```

---

ソースコード 1 によって得られた周波数特性を図 4 に示す.

 


図 4: 周波数特性 (1MHz ~200MHz)

図 4 より, 周波数が 10MHz を超えた辺りからゲインが 0 になっているのでプロットする周波数の値域を 1MHz ~10MHz に変更した物を図 5 に示す.

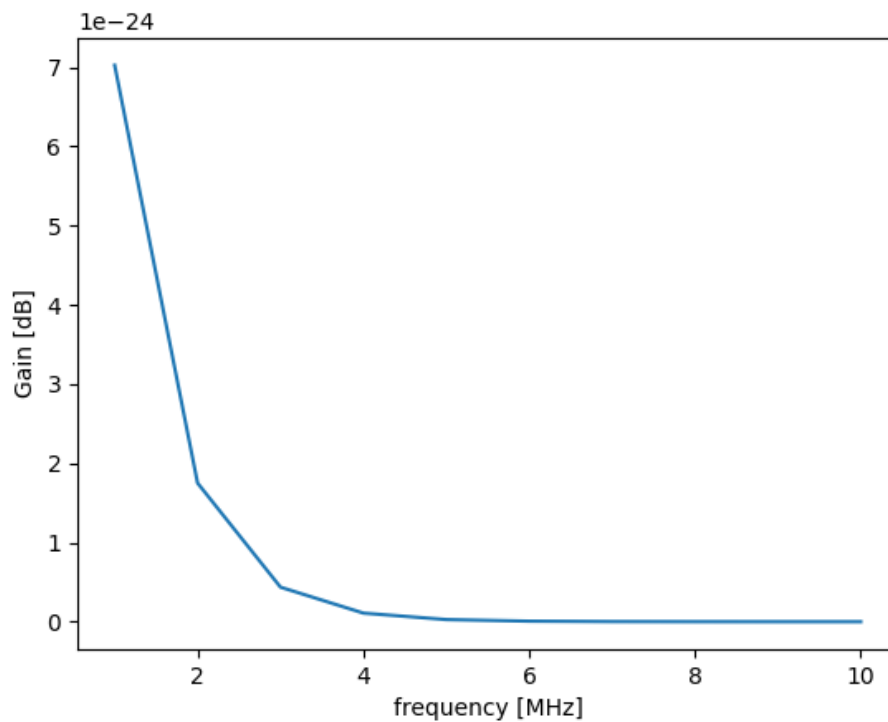


図 5: 周波数特性 (1MHz ~10MHz)

### 3 おわりに

今回は分布定数線路の周波数特性を調べたが, ローパスフィルターの周波数特性のようにはなかった.

### 参考文献

[1] 都築, "2020Q4-応用通信工学 II-都築 ", moodle 内, 参照 October 20,2021.